

## 四川轻化工大学 2021 年研究生招生考试业务课试卷

(满分: 150 分, 所有答案一律写在答题纸上)


适用专业: 0811 控制科学与工程、0854 电子信息

考试科目: 811 电路分析基础 A 卷

考试时间: 3 小时

### 一、计算题 (本题 15 分)


电路如题图 1 所示, 求电流  $i_1$ , 支路电压  $u_{ab}$  和电源电压  $u_s$ 。

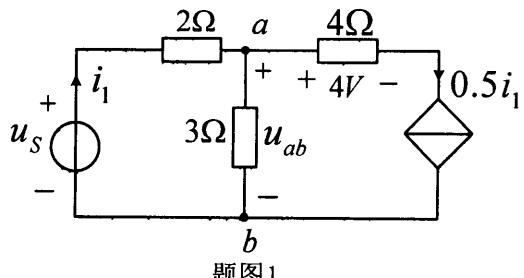

题图1

### 二、计算题 (本题 15 分)


电路如题图 2 所示, 利用电源等效变换求解电路中的电压  $U$ 。

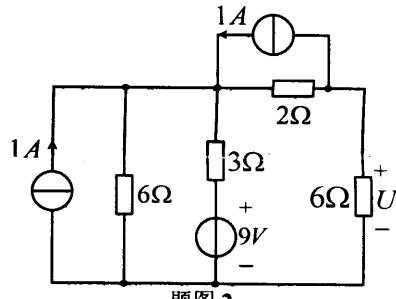

题图2

### 三、计算题 (本题 15 分)


电路如题图 3 所示, 根据图中所标识回路列写电路的回路电流方程, 求解电流  $I_0$  和电压  $U_0$ 。

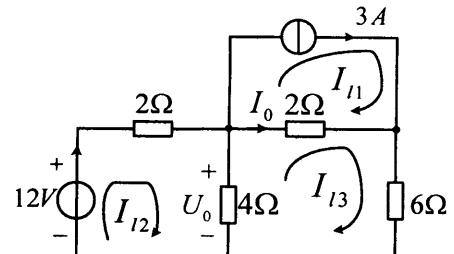

题图3

### 四、计算题 (本题 15 分)


电路如题图 4 所示, (1) 用叠加定理求解电压  $U$ ; (2) 求 3A 电流源发出的功率。

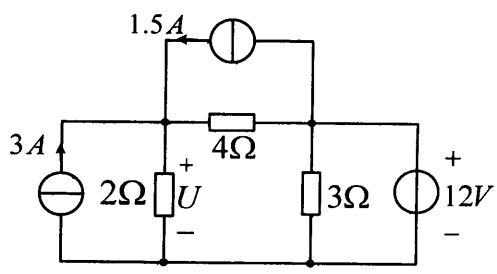

题图4
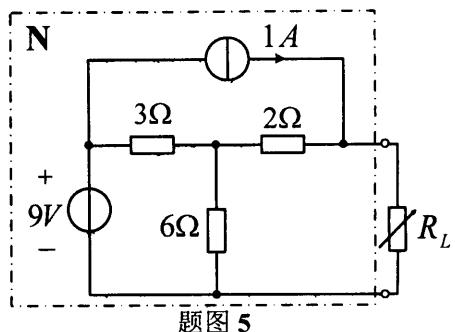
### 五、计算题 (本题 15 分)



电路如题图 5 所示, (1) 求含源二端网络 N 的戴维南等效电路, 并画出戴维南等效电路图; (2)  $R_L$  取何值时, 负载  $R_L$  上可获得最大功率? 此时  $R_L$  上的最大功率是多少?



### 六、计算题 (本题共 15 分, 第 1 题 8 分, 第 2 题 7 分)


1、电路如题图 6-1 所示, 开关 S 断开前电路已达稳态, 在  $t = 0$  时, 开关 S 断开, 求  $t = 0_+$  时的电压  $u_C(0_+)$  和电流  $i_L(0_+)$ 。

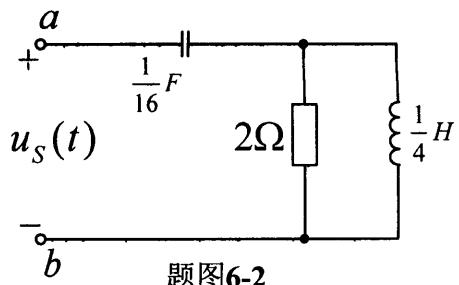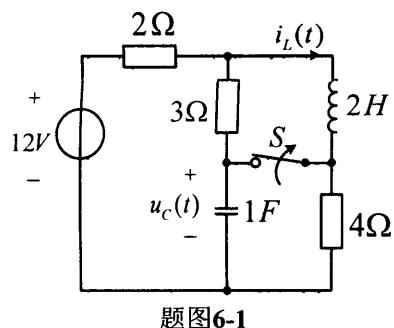2、正弦稳态电路如题图 6-2 所示, 已知正弦交流电压  $u_s(t)$  的角频率为  $8\text{rad/s}$ , 求该二端网络的等效复阻抗  $Z_{ab}$  等于多少?



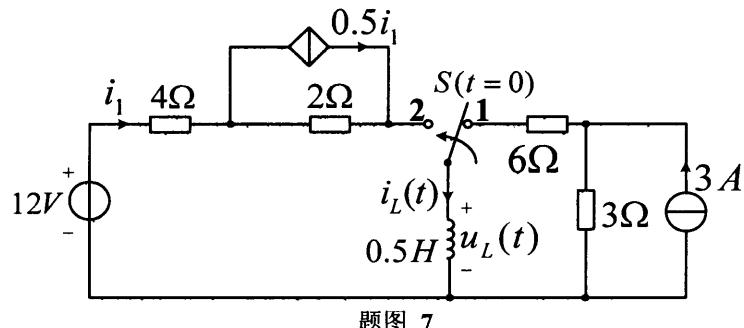
### 七、计算题 (本题 15 分)

电路如题图 7 所示, 开关 S 动作前在位置 1 上, 且电路已达稳态。 $t = 0$  时, 开关 S 由位置 1 合向位置 2, 求  $t > 0$  时电感两端的电压  $u_L(t)$ 。



### 八、计算题（本题 15 分）


电路如题图 8 所示，已知  $\dot{U}_s = 10\angle 0^\circ V$ ，求电流  $\dot{I}$ ，并求 ab 端右侧电路的有功功率  $P$ ，无功功率  $Q$  和功率因数  $\cos \varphi$ 。

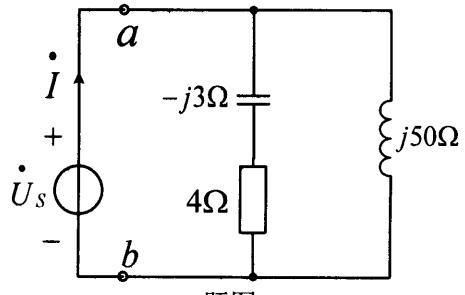

题图 8

### 九、计算题（本题 15 分）


电路如题图 9 所示，其中  $u_s(t) = 5\sqrt{2}\cos(10t + 30^\circ) V$ 。（1）求各电压、电流及元件对应的相量模型参数，并画出题图 9 对应的相量模型电路图；（2）在对应的相量电路模型下列写电路的结点电压方程。（只列方程，不求解。）

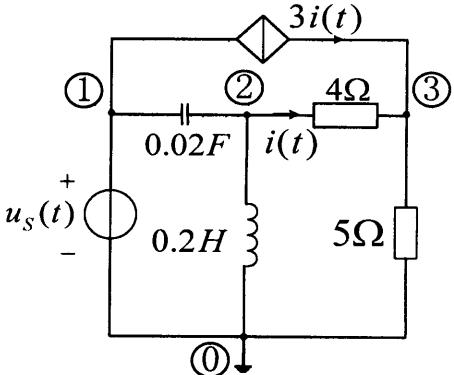

题图 9

### 十、计算题（本题共 15 分）

电路如题图 10 所示，开关 S 闭合前，电路已达稳态。开关 S 在  $t=0$  时闭合，作出该电路在  $t \geq 0$  时的 S 域运算电路模型。

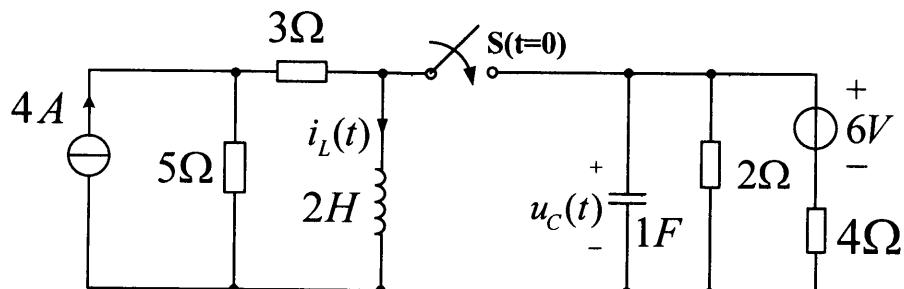

题图 10